
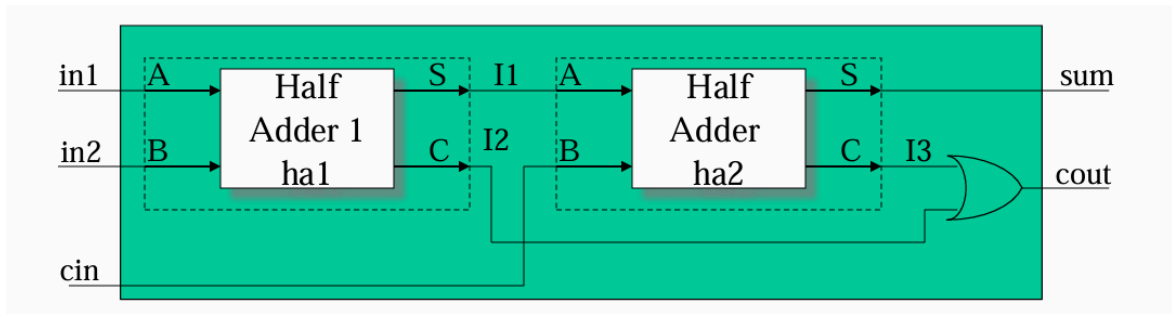


Thiết kế bộ full-adder

1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý

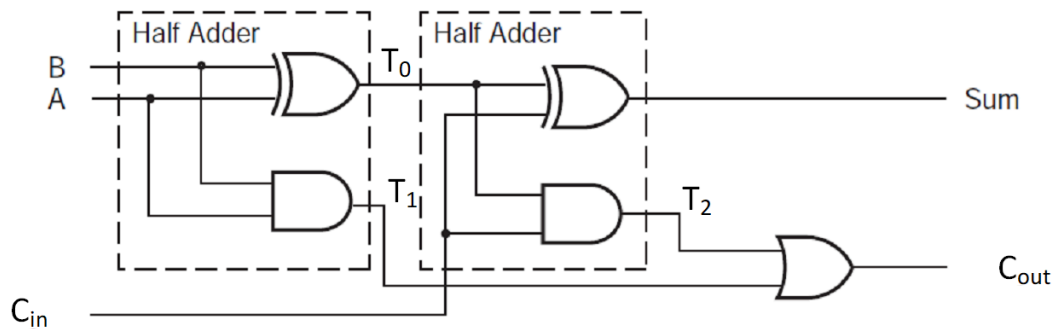

Mạch điện:



2. Bảng sự thật

Input			Output	
A	B	C _{in}	Sum	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

3. Lưu đồ giải thuật

