
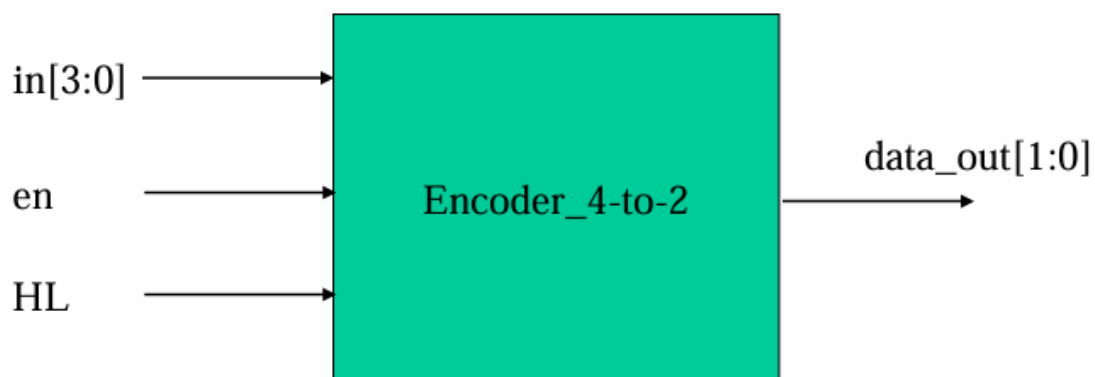


Thiết kế bộ mux 4 to 1

1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý

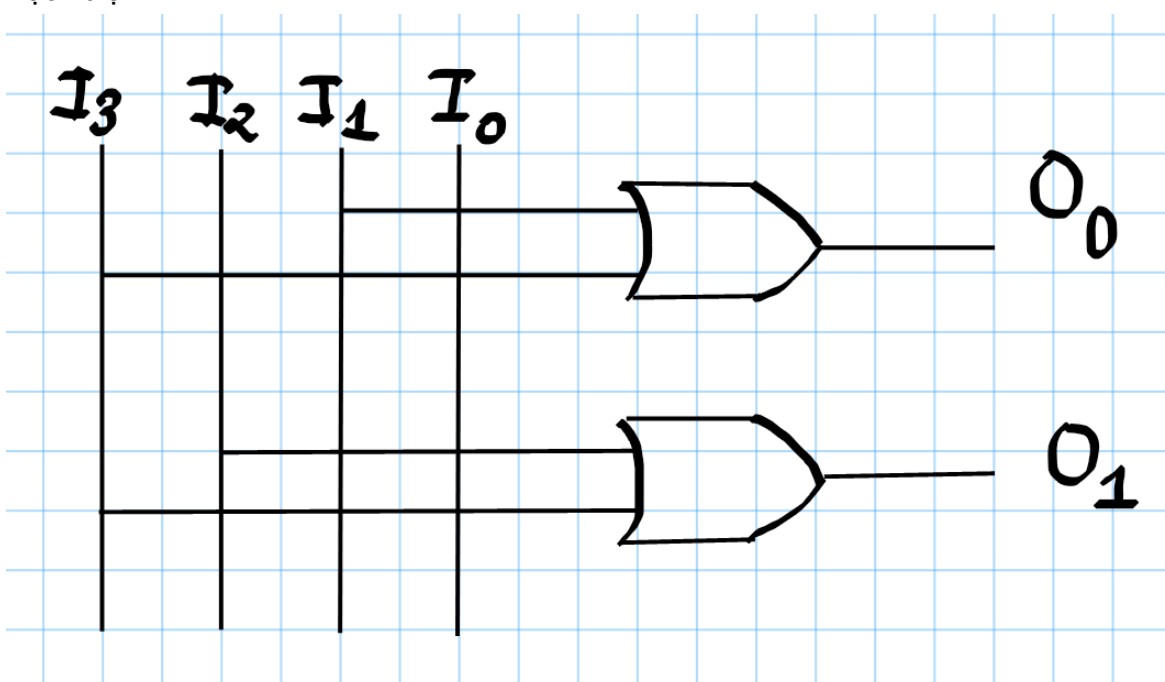

Mạch điện:



2. Bảng sự thật

INPUT				OUTPUT	
I3	I2	I1	I0	O1	O0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Hàm ngõ ra:

- $O0 = I3 + I1$
- $O1 = I3 + I2$

3. Lưu đồ giải thuật

