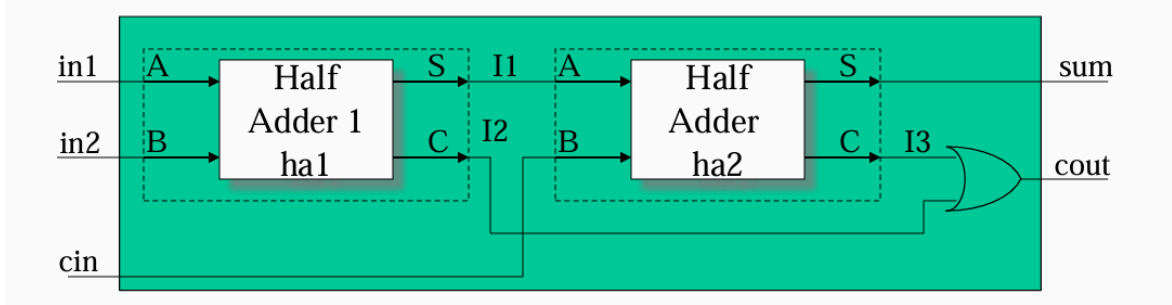



Thiết kế bộ full-adder

1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý



Trong đó: $S = A \oplus B$ và $C = A \cdot B$

Mạch điện:

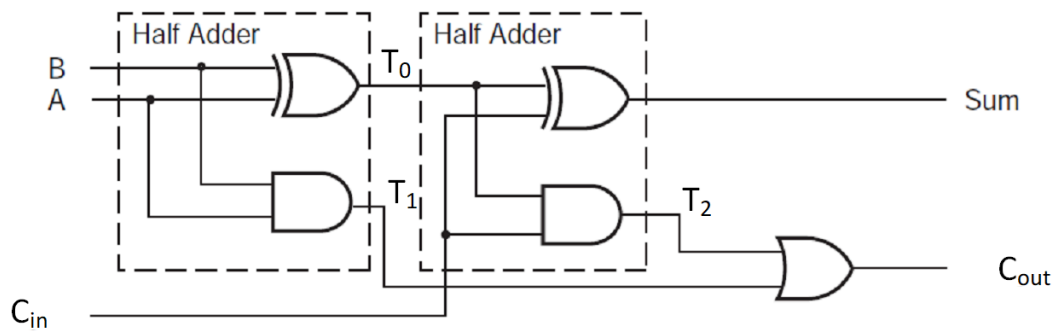

2. Bảng sự thật

Input			Output	
A	B	C_in	Sum	C_out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

3. Lưu đồ giải thuật

