
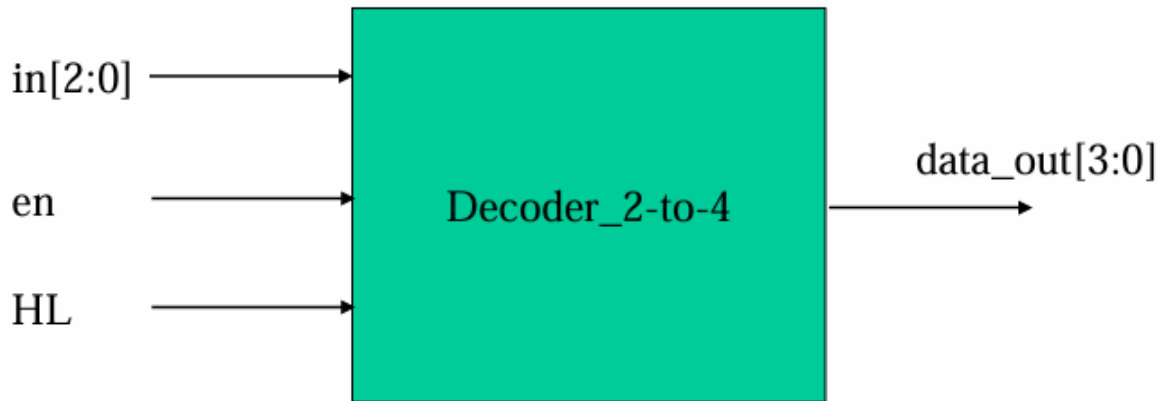


Thiết kế bộ decoder 2 to 4

1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý

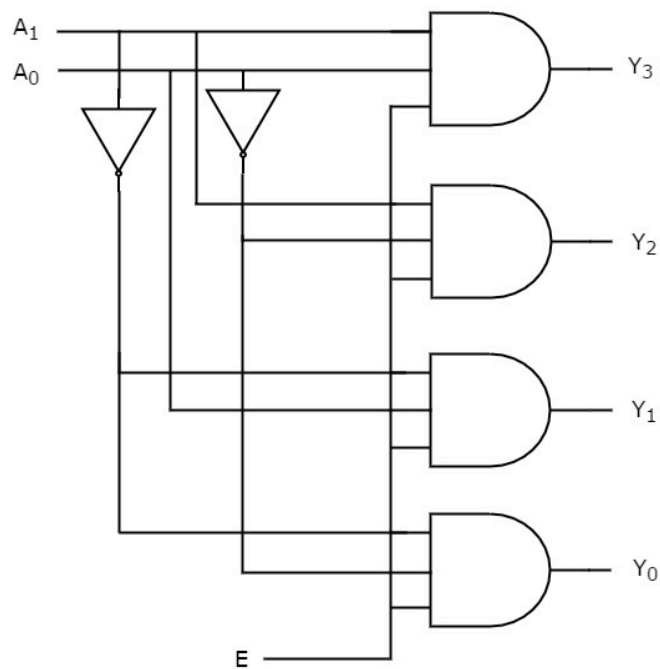

Mạch điện:



2. Bảng sự thật

Enable	Đầu vào		Đầu ra			
E	A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Hàm ngõ ra:

- $Y_3 = E.A_1.A_0$
- $Y_2 = E.A_1.A_0'$
- $Y_1 = E.A_1'.A_0$
- $Y_0 = E.A_1'.A_0'$

3. Lưu đồ giải thuật

