
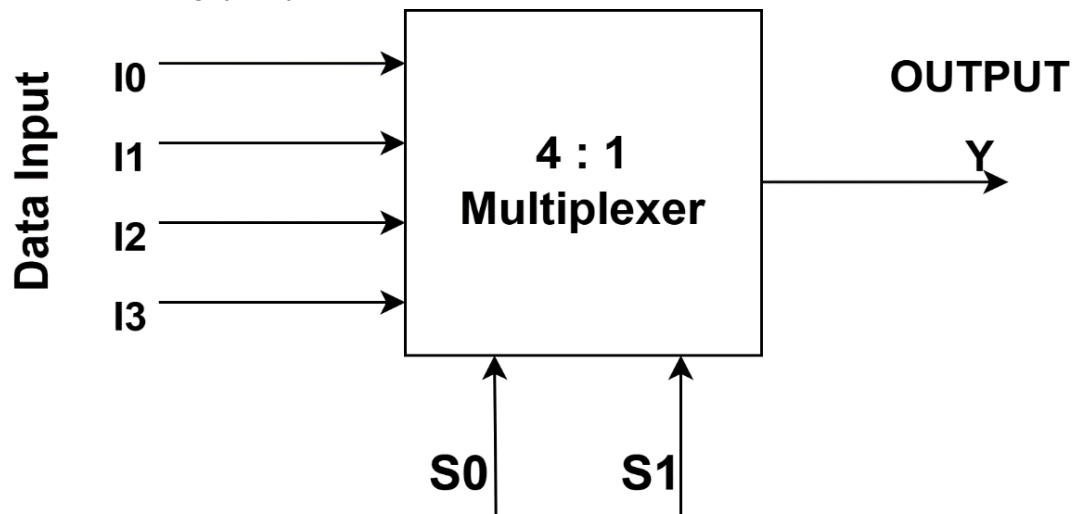


Thiết kế bộ mux 4 to 1

1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý

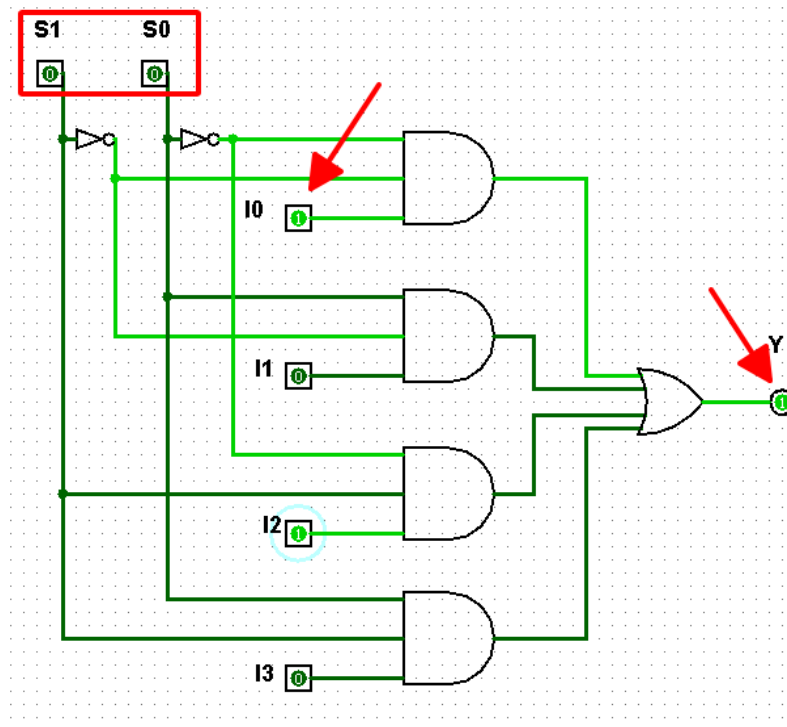

Mạch điện:



2. Bảng sự thật

Kênh chọn		OUTPUT
S1	S0	Y
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

$$Y = \bar{S}_1\bar{S}_0I_0 + \bar{S}_1S_0I_1 + S_1\bar{S}_0I_2 + S_1S_0I_3$$

3. Lưu đồ giải thuật

